西安电子科技大学

2018 年硕士研究生招生考试初试参考答案

考试科目代码及名称 821 电路、信号与系统 考试时间 2017 年 12 月 24 日下午 (3 小时)

电路部分(75分)

一、
$$(6 分)$$
 $I = 6A$

二、
$$(6 分)$$
 $U_s = 90 \text{V}$, $R = 1.5 \Omega$, $I = 1 \text{A}$

$$\Xi$$
、(7分) $R=15\Omega$

四、
$$(6 分)$$
 $I = \frac{6}{11} A$

五、
$$(8分)$$
 $U_s = 75V$

六、(8分)

网孔 1:
$$\dot{I}_1[R_1+j\omega(L_1+M_{12}+L_3-M_{34})]+\dot{I}_2[R_2+j\omega(L_2+M_{12}+M_{34})]=\dot{U}$$

网孔 2:
$$\dot{I}_3 \left[R_3 + j\omega(L_4 - M_{12} - M_{34}) \right] - \dot{I}_2 \left[R_2 + j\omega(L_2 + M_{12} + M_{34}) \right] = 0$$

七、(10分)
$$i(t) = 4\sqrt{2}\cos(2t)$$
A

八、(12分)


(1) 电路功率因数
$$\cos \varphi = 0.4545$$
 , $U_{R} = 100 \mathrm{V}$, $U_{L} = 196 \mathrm{V}$, $L = 1.56 \mathrm{H}$


(2)
$$C = 3.2 \mu F$$


九、(12分)
$$i(t) = 1.5e^{-2t}A, t \ge 0$$

信号与系统部分(75分)

- 一、简答题(共5小题,共37分)
- 1、(6分)如下图所示

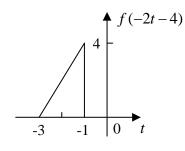


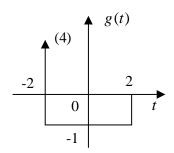


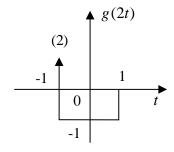


- 2、(每小题3分,共9分)
- (1) 4 (2) $(t-2)\varepsilon(t-2)$ (3) 2π

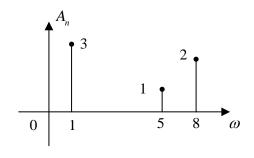- 3、(9分)
- (1) $T = 2\pi s$ (3分)
- (2) 如下图所示(4分)



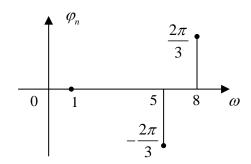

- (3) P = 7W (2分)
- 4、(4分)如下图所示

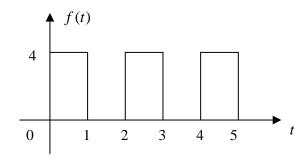

- 5、(9分)
- (1) 线性、因果、时不变

(2)
$$T_1 = \frac{\pi}{6} s$$
, $T_2 = \frac{\pi}{4} s$

(3)
$$f(0_+) = -4$$
, $f(+\infty) = 0$

二、计算题(共3小题,共38分)


6、(16分)

(1)
$$H(z) = \frac{z^2 - z}{z^2 - \frac{5}{2}z + 1}$$

(2)
$$h_1(k) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k) - \frac{2}{3} \left(2\right)^k \varepsilon(-k-1)$$

(3)
$$y_{zs}(k) = \left[\frac{8}{9}(2)^k + \frac{1}{6}k\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} + \frac{1}{9}\left(\frac{1}{2}\right)^k\right]\varepsilon(k)$$

(4) 如下图所示

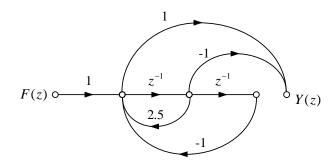


7、(12分)

(1)
$$y_3(t) = (e^{-t} + 2e^{-2t})\varepsilon(t)$$


(2)
$$y_4(t) = (1+e^{-t})\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$$


8、(10分)

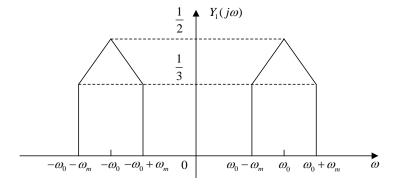(1)
$$F_1(j\omega) = \frac{1}{2}F[j(\omega+\omega_0)] + \frac{1}{2}F[j(\omega-\omega_0)]$$
, 如图所示



821 电路、信号与系统 参考答案 共 7 页 第 3 页

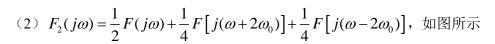

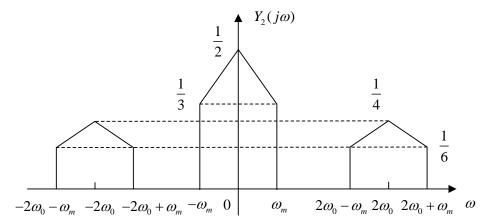

(3)
$$H(j\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| \le \omega_m \\ 0, & others \end{cases}$$